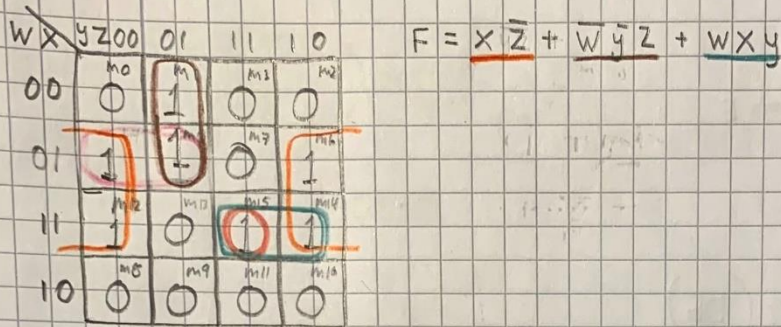



## Greining og hönnun stofrænna rása

3.5 Simplify the following Boolean functions using four-variable maps:


a)  $F(W, X, Y, Z) = \sum(1, 4, 5, 6, 12, 14, 15)$



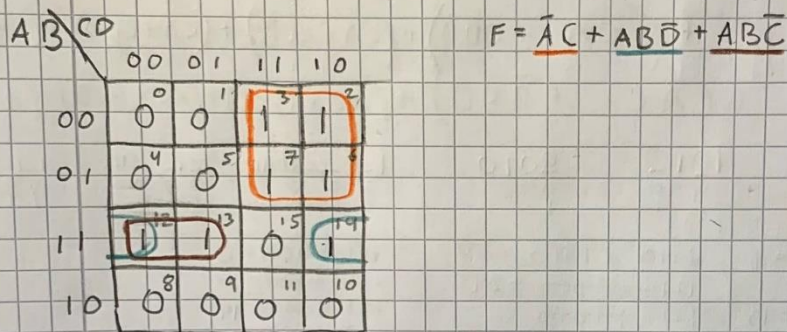
b)  $F(A, B, C, D) = \sum(2, 3, 6, 7, 12, 13, 14)$



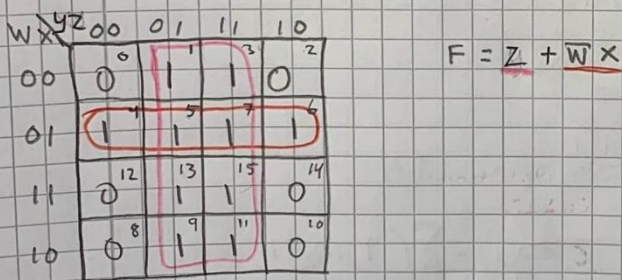c)  $F(W, X, Y, Z) = \sum(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15)$



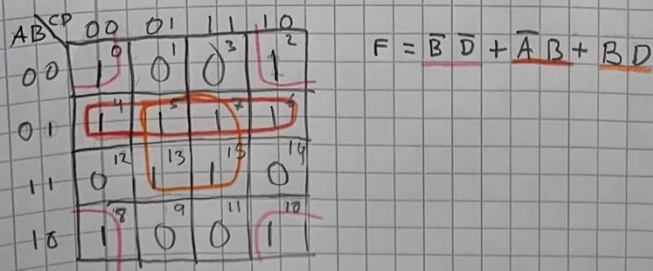
d)  $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15)$



3.10 Simplify the following Boolean functions by first finding the EPI:

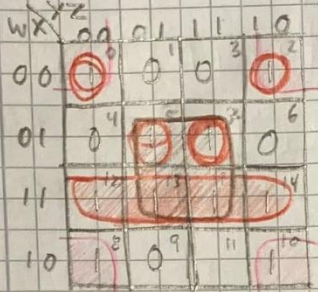a)  $F(W, X, Y, Z) = \sum(0, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15)$


NB: EPI: verður að vera á sínu einfaldasta formi.



$\pi: \overline{W}\overline{Z}, XZ, WX$

$F = \overline{W}\overline{Z} + XZ + WX$

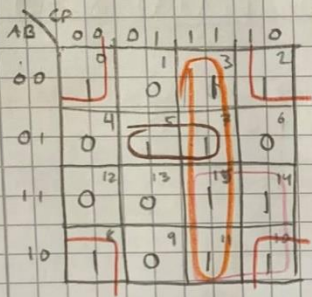b)  $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15)$



$F = \overline{B}\overline{D} + AC + \overline{A}BD + CD$

3.16 Simplify the following functions, and implement them with two-level NAND gate circuits:

a)  $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C + ABC + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$


$\overline{C}\overline{D}(A + \overline{A}) + AC(B + \overline{B}) + \overline{A}C$

$\overline{C}\overline{D} + AC + \overline{A}C$

$\overline{C}\overline{D} + C(A + \overline{A})$

$\overline{C}\overline{D} + C$

AND-OR uppsetning

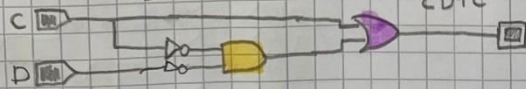

NAND-Invert-OR uppsetning



NAND-NAND UPPSETNING





$$b) F(A, B, C, D) = \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + CD + ACD$$

$$(A+B+C+D)(\overline{C}+\overline{D})(\overline{A}+C+\overline{D})$$

$$A\overline{C} + A\overline{D} + B\overline{C} + B\overline{D} + C\overline{C} + C\overline{D} + D\overline{C} + D\overline{D}$$

$$(A\overline{C} + A\overline{D} + B\overline{C} + B\overline{D} + \underbrace{C\overline{C}}_0 + \underbrace{C\overline{D}}_{\overline{C}} + \underbrace{D\overline{C}}_{\overline{D}} + \underbrace{D\overline{D}}_0)$$

$$A\overline{C} + A\overline{D} + B\overline{C} + B\overline{D} + \overline{C} + \overline{D}$$

$$+ A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{D} + A\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$+ \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

$$1 + X = 1$$

$$0 \cdot X = 0$$

$$X \cdot X = X$$

$$X \cdot 1 = X$$

$$X \cdot \overline{X} = 0$$

$$\overline{C}\overline{D}(A+\overline{A})$$

$$\overline{C}\overline{D}(A+\overline{A})$$

$$\overline{C}\overline{D}(1+B)$$

$$\overline{D}(A+\overline{A})$$

$$\overline{D}(1+C)$$

$$\overline{C}\overline{D} + \overline{C}\overline{D} + \overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{D} + B\overline{C}\overline{D} + B\overline{D} + \overline{C}\overline{D} + \overline{D}$$

$$\overline{C}\overline{D} + \overline{C}\overline{D} + \overline{D} + B\overline{D}(1+A) + A\overline{B}\overline{C} + B\overline{D}(1+C)$$




$$\overline{D}(C+\overline{C}) + \overline{D} + B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + B\overline{D}$$

$$\overline{D} + \overline{D} + B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + B\overline{D}$$

$$\overline{D} + B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$

$$\overline{D}(1+B) + A\overline{B}\overline{C}$$
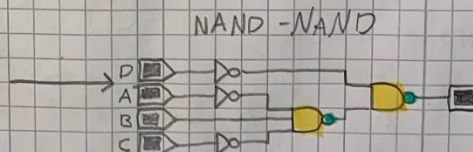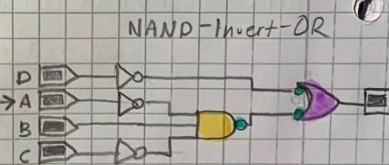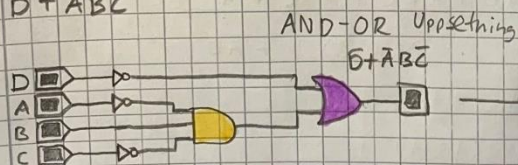
$$\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}$$



d)

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} + B + \bar{D} + \bar{B}C$$

$$\bar{A} + B + \bar{D} + \bar{B}C$$

$$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} \cdot (\bar{B} + C)$$

$$(\bar{A} \bar{B} \bar{D})(\bar{B} + C)$$

$$\bar{B} \cdot \bar{B} = 0$$

$$\bar{A} \bar{B} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D}$$


$$X \cdot 0 = 0$$

$$\bar{A} \bar{B} C \bar{D}$$

$$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$$

$$A + B + C + D$$


AND-OR uppsetning

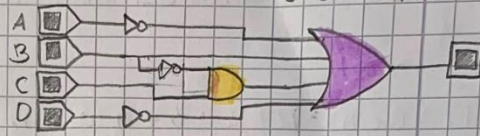

NAND-NAND uppsetning




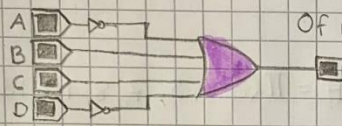Of miki einföldum fyrir tveggja NAND uppsetningu.




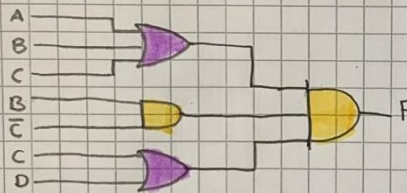3. A 0

Convert the following logic to an equivalent NOR-NOR circuit




NOR-Invert-AND

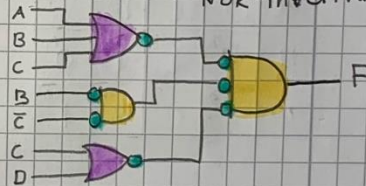

NB = Invert-AND  $\equiv$  NOR

NB = Invert-OR  $\equiv$  NAND

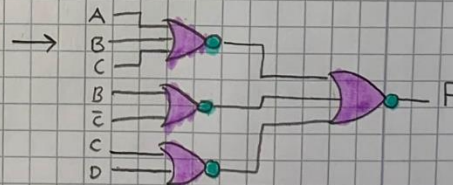



3. A1 Convert the following Boolean functions from a sum-of-product form to a simplified product of sums form.

i)  $F(A, B, C, D) = \sum(1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14) \rightarrow \Pi(0, 4, 5, 7, 13, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

(POS)

$$\underline{F = \overline{A}BC + A\overline{C}\overline{D}}$$

ii)  $F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14) \rightarrow \overline{F} = \Pi(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$$\underline{\overline{F} = BD + \overline{B}\overline{D}}$$